
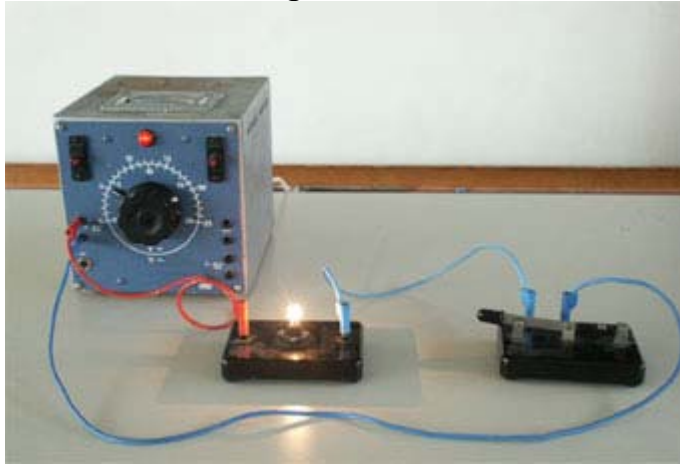


Versuchsanordnung:

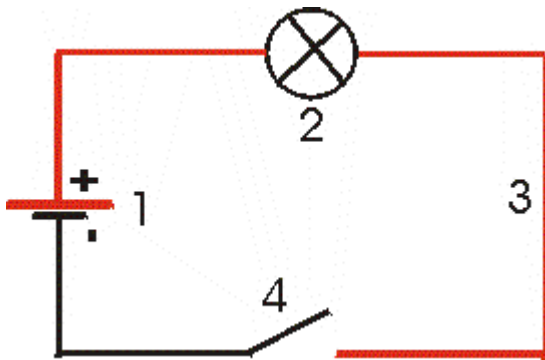

Schaltung:



Welche Funktion haben die Einzelteile?

1)

2)

3)

4)

Versuchsbeschreibung:

---

---

---

---

---

---

Benenne die Einzelteile

1)

2)

3)

4)

Merke:

Im Stromkreis bewegen sich

elektrische Teilchen, die sog.

Elektronen, wenn die Lampe

leuchtet. Dazu muss der

Stromkreis geschlossen sein.